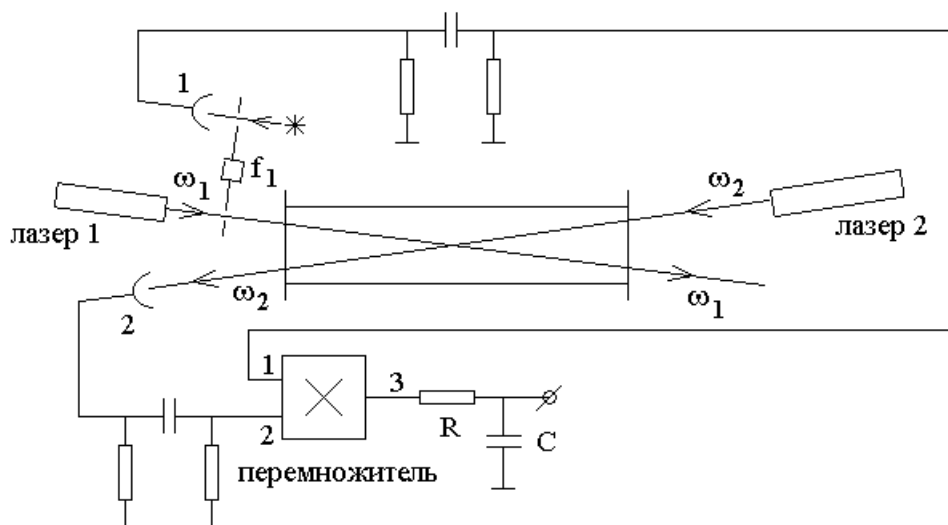


Варианты спектроскопии насыщения поглощения (продолжение).

1). Встречные волны разной частоты (продолжение).


2-ой способ выделения огибающей — это синхронное детектирование сигнала.



Синхронное детектирование сигнала происходит на аналоговом перемножителе сигналов. Перемножитель — это микросхема с двумя входами и одним выходом, не считая выводов питания и коррекции.


На первый вход перемножителя поступает сигнал с фотоприемника 1, на который попадает свет от лампы накаливания, проходящий через прерыватель, который модулирует свет лампы с частотой f_1 . С этой же частотой модулируется насыщающая световая волна ω_1 излучения лазера 1. Прерыватель, он же модулятор, представляет собой вращающийся диск с прорезями, через которые проходит с одной стороны от мотора свет лампы накаливания, а с другой стороны излучение лазера 1.

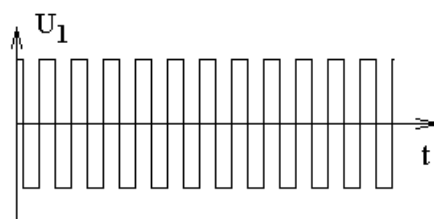Напряжение с фотоприемника 1 после отсекающего конденсатором постоянной составляющей поступает на вход 1 перемножителя в качестве опорного сигнала. Зависимость напряжения опорного сигнала от времени имеет следующий вид:




На второй вход перемножителя через конденсатор, отсекающий постоянную составляющую, поступает полезный сигнал с фотоприемника 2. Этот сигнал на частоте модуляции f_1 появляется, только когда сильная световая волна ω_1 просветляет среду для слабой встречной волны ω_2 .

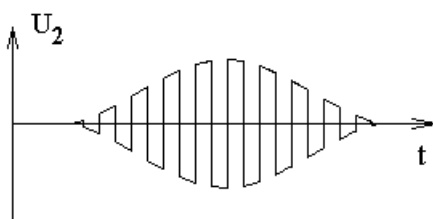Напряжение на втором входе умножителя, как функция времени, имеет следующий вид:




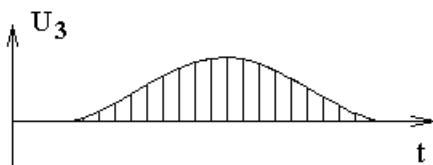Для простоты анализа будем считать, что опорное напряжение принимает значения ± 1 . Тогда при перемножении с полезным сигналом отрицательные значения этого сигнала умножаются на -1 и становятся положительными. В результате зависимость напряжения на выходе умножителя, как функция времени, имеет следующий вид:



Здесь на фронтах опорных прямоугольников остаются острые пики к нулевому значению напряжения. Эти пики связаны с тем, что фронты опорных прямоугольников не бесконечно крутые, и когда фронт прямоугольника проходит через ноль, произведение опорного и сигнального напряжений тоже равно нулю.

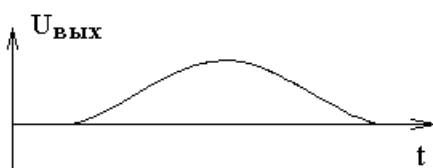Чтобы убрать пики отрицательной полярности после умножителя сигнал пропускают через сглаживающую RC -цепочку. В результате напряжение на выходе схемы, как функция времени, имеет следующий вид:



Синхронное детектирование, как второй способ выделения огибающей полезного сигнала, имеет два преимущества по сравнению с первым способом.

1. Синхронное детектирование позволяет отличить просветление среды от затемнения среды. Эта возможность представляет интерес, так как при взаимодействии двух световых волн с двумя связанными переходами возможно затемнение среды вместо ее просветления. Этот вопрос будет подробно обсуждаться в 4-ом варианте спектроскопии насыщения поглощения.

2. Синхронное детектирование позволяет получить более высокое отношение сигнал/шум путем уменьшения частотной полосы сигнала. Дело в том, что среднеквадратичное напряжение шумов пропорционально

квадратному корню из частотной полосы сигнала $U_{шумов} \sim \sqrt{\Delta f}$. При синхронном детектировании полоса частот сигнала Δf связана с постоянной RC -цепочки на выходе системы регистрации (смотри рисунок) $\Delta f = \frac{1}{2\pi RC}$.

Увеличивая, например, емкость конденсатора C , можно неограниченно уменьшать полосу частот Δf и шумовое напряжение $U_{шумов}$. Правда при этом время регистрации сигнала увеличивается пропорционально постоянной времени RC .

При обычном детектировании сигнала уменьшение полосы частот нужно производить до детектирования, так как на диоде, как и на любом нелинейном элементе, сигналы разных частот перемешиваются. В результате RC -цепочка, расположенная после диода, не может эффективно уменьшать шумовое напряжение.


При обычном детектировании между приемником света и предложенной схемой детектирования ставят резонансный усилитель, который уменьшает полосу частот сигнала.

Уменьшение полосы частот пропускания резонансного усилителя затруднено тем, что при условии $\Delta f \ll f_{рез}$ усилитель становится капризным. У такого усилителя случайным образом изменяются во времени (плавают) такие параметры, как резонансная частота $f_{рез}$, полоса частотного пропускания Δf , величина усиления на резонансной частоте. Все это может сильно затруднить регистрацию сигнала. Так частота модуляции f_1 сильной световой волны может выйти за пределы полосы усиления резонансного усилителя $|f_1 - f_{рез}| > \Delta f$, и полезный сигнал пропадет. Это может произойти как в результате изменения параметров резонансного усилителя, так и в результате изменения частоты модуляции f_1 , например, из-за изменения силы трения в моторе, вращающем прерыватель луча лазера 1.

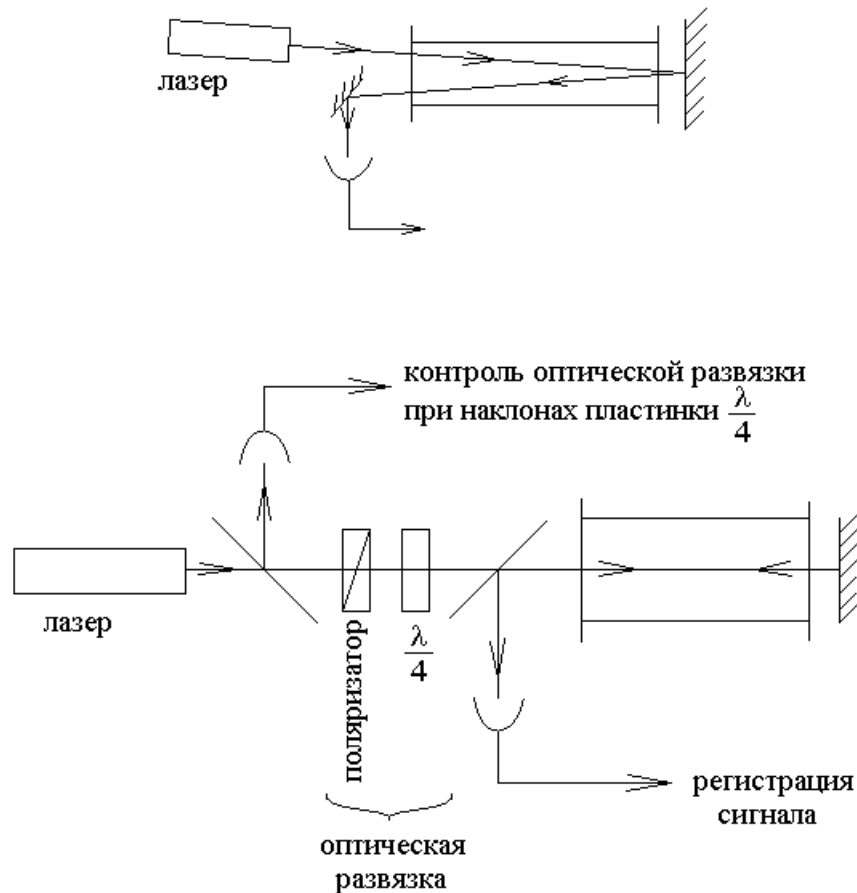2). Встречные волны одинаковой частоты.

Встречные волны одинаковой частоты используются в традиционном варианте спектроскопии насыщения поглощения. В этом случае встречную слабую световую волну получают в результате отражения от зеркала сильной волны, прошедшей кювету с исследуемым газом.

На нижеследующих рисунках приведены два варианта оптической схемы эксперимента.



Второй вариант оптической схемы имеет два приемника лазерного излучения. Сигнал насыщения поглощения регистрируется в излучении, падающем на нижний приемник. Верхний приемник служит для контроля качества оптической развязки.

Оптическая развязка или оптический диод представляет собой последовательно расположенные друг за другом поляризатор и пластинку $\frac{\lambda}{4}$.

Оси фазовой пластинки $\frac{\lambda}{4}$ и поляризатора ортогональны направлению лазерного луча. Фазовую пластинку поворачивают вокруг луча так, чтобы оси фазовой пластинки были направлены под углом 45° относительно оси поляризатора. В таком случае свет, пропущенный поляризатором, распадается на входе в фазовую пластинку на две световые волны с равными амплитудами и взаимно ортогональными поляризациями. На входе в фазовую пластинку эти две волны синфазны, а на выходе у них возникает оптическая разность хода $\frac{\lambda}{4}$, что соответствует разности фаз $\frac{\pi}{2}$. При сложении двух ортогональных колебаний с разностью фаз $\frac{\pi}{2}$ образуется вращение. По этой причине после

прохождения пластинки $\frac{\lambda}{4}$ свет оказывается циркулярно поляризованным. При отражении от зеркала правая циркулярная поляризация света меняется на левую и наоборот. Отраженная назад волна после прохождения пластинки $\frac{\lambda}{4}$ снова становится линейно поляризованной только в направлении ортогональном к направлению поляризации волны, идущей слева направо. Свет с поляризацией волны, идущей справа налево, не пропускает поляризатор оптической развязки. В результате свет свободно проходит через оптическую развязку слева направо и не проходит справа налево.


Оптическая развязка не пропускает отраженную назад световую волну обратно в резонатор лазера. Это нужно, потому что свет отраженный обратно в резонатор лазера сильно влияет на условия его генерации. Если отраженный свет оказывается в фазе со световой волной в резонаторе лазера, то мощность генерации возрастает, если в противофазе, то убывает. Если отраженный назад свет произвольным образом сдвинут по фазе относительно волны в резонаторе лазера, то он сдвигает фазу и частоту генерации лазера. Казалось бы, пропускание зеркала лазера мало, и обратно в резонатор лазера проникает свет с малой мощностью, но проблема в том, что когерентные световые волны складываются по амплитуде, а не по мощности. Так, если мощности складываемых волн отличаются в 10000 раз, то амплитуды отличаются только в 100 раз. В результате при синфазном сложении волн суммарная амплитуда составляет 101 процент от амплитуды сильной волны, а при противофазном сложении 99 процентов. Изменению амплитуды света в два процента соответствует изменение мощности в четыре процента. В этом состоит так называемый эффект гетеродинного приема слабого сигнала. Если не подавлять отраженный назад свет, то частота и мощность генерации лазера становятся неустойчивыми.

Верхний приемник второй оптической схемы предназначен для контроля качества оптической развязки. Качество хорошее, если свет на этот приемник не попадает. Тонкая настройка оптической развязки осуществляется поворотами и наклонами пластинки $\frac{\lambda}{4}$. Поворотом пластики вокруг оптической оси добиваются угла 45° между осью фазовой пластинки и осью поляризатора. Наклонами плоскости фазовой пластинки незначительно изменяют оптическую длину пути луча в фазовой пластинке. Изменению оптической длины луча соответствует изменение толщины фазовой пластинки, которую нужно подобрать так, чтобы фазовая пластинка в точности оказалась пластинкой $\frac{\lambda}{4}$.

Можно сделать оптическую развязку не только на основе пластинки $\frac{\lambda}{4}$, но и на основе эффекта Фарадея. Пусть свет проходит вдоль оси стеклянного цилиндра, и пусть вдоль оси этого цилиндра включено постоянное магнитное поле. Из-за эффекта Фарадея в магнитном поле σ^+ и σ^- компоненты света (ось

квантования выбрана вдоль магнитного поля) будут иметь разную фазовую скорость. Пусть к торцам рассматриваемого цилиндра приклеены поляризаторы, так что между осями поляризаторов угол составляет 45° . После первого поляризатора свет на входе в цилиндр имеет линейную поляризацию. Свет линейной поляризации представляет собой сумму σ^+ и σ^- компонент с одинаковыми амплитудами. Эти компоненты распространяются в цилиндре с разной фазовой скоростью и на выходе из цилиндра имеют некоторый взаимный фазовый сдвиг. При сложении σ^+ и σ^- компонент с фазовым сдвигом получается линейно поляризованный свет, но поляризованный в другом направлении. Величину магнитного поля подбирают так, чтобы линейная поляризация света на выходе цилиндра составляла угол 45° по отношению к линейной поляризации на входе цилиндра. Так чтобы свет полностью проходил через поляризатор на выходе цилиндра. Если рассмотреть свет, идущий в обратном направлении, то после прохождения первого поляризатора компоненты σ^+ и σ^- опять имеют разные фазовые скорости и на выходе цилиндра линейная поляризация света снова получит поворот на 45° . Поворот будет в ту же сторону, что и при прямом распространении света через цилиндр. В ту же сторону относительно магнитного поля, а не относительно направления света. В результате окажется, что поляризатор на выходе цилиндра не пропускает свет, идущий во встречном направлении. То есть цилиндр с магнитным полем вдоль оси и двумя поляризаторами под углом 45° играет роль оптической развязки.

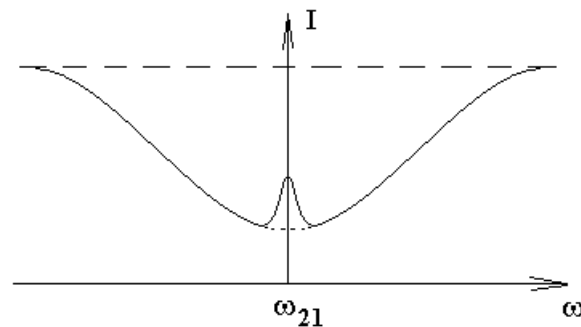Мощность лазерного излучения дважды прошедшего кювету с исследуемым газом I , как функция частоты лазера ω , имеет следующий вид:




Здесь ω_{21} — центр линии поглощения среды. Зависимость мощности света на приемнике от частоты лазера имеет широкий провал доплеровской линии поглощения, в центре которого находится узкий пик просветления среды. Пик просветления — это и есть резонанс насыщения поглощения.

Резонанс формируется при симметричном расположении частот встречных световых волн относительно частоты поглощающего перехода $\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} = \omega_{21}$. В рассматриваемом случае частоты встречных волн одинаковы $\omega_1 = \omega_2 = \omega$. Следовательно, условие резонанса преобразуется к виду $\omega = \omega_{21}$.

Ширина наблюдаемого резонанса $\Delta\omega = \Gamma(1 + \sqrt{1 + G_1})$ оказывается вдвое меньше, чем ширина резонанса в случае, когда одна из световых волн фиксирована по частоте.

Резонанс в коэффициенте поглощения слабой волны получается, как результат свертки провала Беннетта в разности заселенностей уровней и сечения поглощения слабой волны. При изменении частоты генерации лазера провал Беннетта и сечение поглощения как бы наезжают по лучевой скорости молекул навстречу друг другу. Одновременное движение навстречу уменьшает вдвое ширину свертки.


Спектр поглощения молекул содержит много линий различных структур: колебательных, вращательных, кориолисовых, тонких, супертонких, сверхтонких. Каждая линия поглощения образует свой резонанс насыщения поглощения. Линии поглощения неразрешенные в обычной спектроскопии из-за доплеровского уширения спектральных линий могут иметь резонансы насыщения поглощения, достаточно разнесенные по частоте, для того чтобы резонансы не сливались друг с другом.

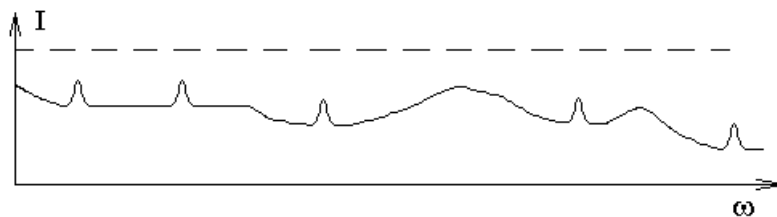

Совокупность резонансов насыщения поглощения образует так называемый спектр насыщенного поглощения. Некоторым резонансам этого спектра не соответствуют линии поглощения, но об этом подробнее расскажем в следующих вопросах.

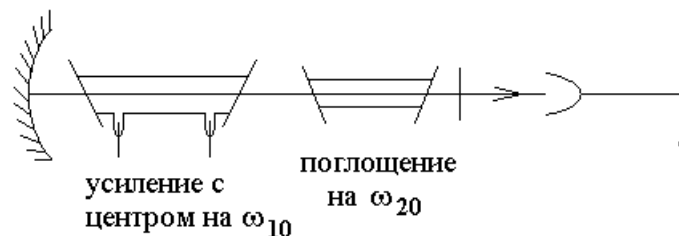
3). Внутрирезонаторная спектроскопия насыщения поглощения.

Рассмотрим оптическую схему, в которой кювета с газом находится внутри резонатора лазера.



В резонаторе лазера есть две встречные волны, которые просветляют кювету друг для друга.

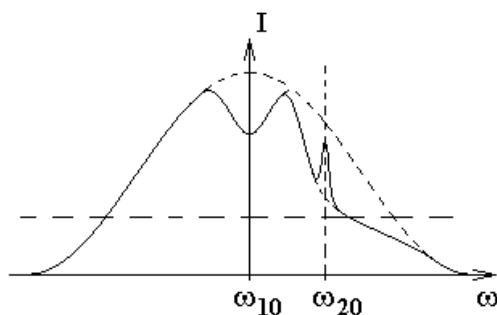Зависимость мощности генерации такого лазера от частоты имеет примерно следующий вид:



Здесь широкий выпуклый контур с центром на частоте ω_{10} — это контур линии усиления среды уширенный эффектом Доплера. В центре контура линии усиления на рисунке изображен провал Лэмба.

Провал Лэмба имеет ту же природу, что и резонанс насыщения поглощения, только провал Лэмба — это резонанс в мощности генерации лазера, который определяется резонансом насыщения усиления среды. Если частота света не совпадает с центром линии усиления, то встречные волны в резонаторе лазера усиливаются двумя разными наборами молекул с противоположными значениями проекции скорости на направление одной из двух волн. Когда частота света совпадает с центром линии усиления, то обе встречные волны усиливаются одним и тем же набором молекул с нулевой лучевой скоростью. Один набор молекул вместо двух означает меньше усиливающих свет молекул — меньше усиление среды — меньше мощность генерации.

На правом склоне контура усиления изображен широкий провал поглощения с центром на частоте ω_{20} , который уменьшает мощность генерации лазера. Контур линии поглощения уширен эффектом Доплера. В центре контура линии поглощения на частоте ω_{20} наблюдается узкий резонанс насыщения поглощения встречными световыми волнами. Это насыщение поглощения приводит к резонансному увеличению мощности генерации на частоте ω_{20} .


 Основное преимущество внутррезонаторной спектроскопии насыщения поглощения состоит в высоком контрасте резонансов. И действительно. Если считать, что по оси y графика отложена не мощность генерации, а усиление среды с учетом потерь в поглощающей кювете, то график почти не изменится. Если же уровень потерь резонатора поднять до пунктирной горизонтальной линии, то генерация останется только на тех частотах, где усиление выше потерь. То есть новый график зависимости мощности генерации лазера от его частоты — это график над пунктирной горизонтальной линией.

Как видно из рисунка, резонанс насыщения поглощения при этом может иметь практически стопроцентный контраст. Постоянная подложка под резонансом может быть гораздо меньше самого резонанса.

Недостаток внутрирезонаторной спектроскопии насыщения поглощения — большое уширение мощностью лазерного луча. Ширина резонанса насыщения поглощения слабой пробной волны сильной встречной волной равна $\Delta\omega = \Gamma(1 + \sqrt{1 + G_1})$, а в рассматриваемом внутрирезонаторном варианте примерно одинаковой мощности встречных волн ширина резонанса примерно равна $\Delta\omega = 2\Gamma\sqrt{1 + G}$. Мощность луча внутри резонатора лазера в $\frac{1}{1 - R}$ раз больше мощности излучения лазера, где R — коэффициент отражения по мощности для выходного зеркала лазера. Например, если $R = 0.97$, то мощность света внутри лазера в 30 раз выше мощности излучения лазера.

Большое уширение резонансов означает низкое спектральное разрешение.

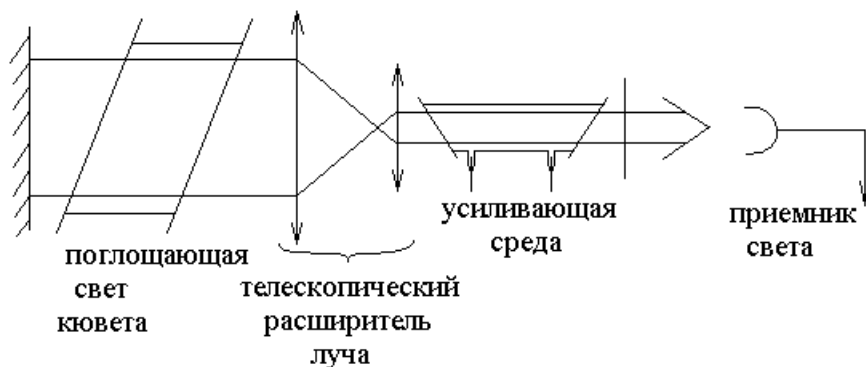
Чтобы уменьшить уширение резонансов мощностью света можно применить внутрирезонаторный телескопический расширитель луча. Телескопический расширитель луча — это две линзы с общим фокусом. Коэффициент расширения равен отношению фокусных расстояний двух линз.



Расширение пучка лучей в резонаторе лазера уменьшает интенсивность света и уменьшает уширение резонанса насыщения поглощения.

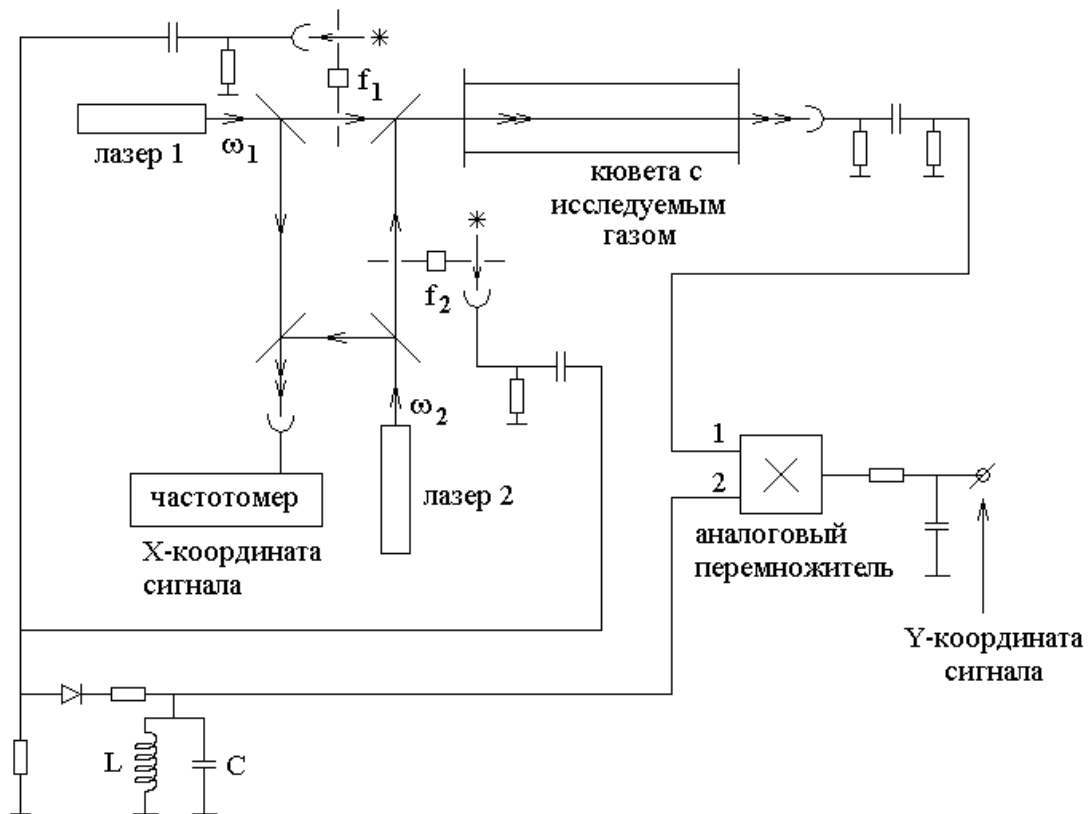4). Однонаправленные световые волны и резонанс насыщения поглощения (двойной оптический резонанс).

Рассмотрим принципиальную схему экспериментальной установки для наблюдения резонансов насыщения поглощения в однонаправленных световых волнах:



Здесь излучение лазера 1 модулируется прерывателем с частотой f_1 , а излучение лазера 2 модулируется с частотой f_2 . Излучение обоих лазеров направляется через кювету в один и тот же приемник света. Сигнал с приемника через конденсатор подается на вход 1 аналогового перемножителя для синхронного детектирования.

На второй вход перемножителя подается опорный сигнал с частотой $f_1 - f_2$.

Для формирования опорного сигнала около каждого из двух прерывателей установлена лампа накаливания и приемник ее излучения. Излучение лампы попадает на приемник через прерыватель, который модулирует свет лампы с той же частотой, с которой модулируется и излучение соответствующего лазера. После каждого из двух приемников электрический сигнал проходит через конденсатор, который отсекает постоянное напряжение. За конденсатором получают прямоугольники с частотой f_1 для одного прерывателя и f_2 для второго прерывателя.

Прямоугольные напряжения с этими двумя частотами складываются на резисторе в левом нижнем углу схемы. После резистора напряжение проходит через диод и другой резистор на параллельный колебательный контур. Резонансная частота контура настроена на частоту $f_1 - f_2$, то есть

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi(f_1 - f_2).$$

На диоде, как на нелинейном элементе, формируются все возможные комбинационные частоты $m_1 f_1 \pm m_2 f_2$ из частот f_1 и f_2 , где m_1 и m_2 — целые числа. Колебательный контур выделяет из всех комбинационных частот синусоиду со своей резонансной частотой $f_1 - f_2$.

Перемножитель умножает эту синусоиду на сигнал с приемника лазерного излучения, расположенного в правом верхнем углу схемы. Произведение напряжений после усреднения RC -цепочкой равно Фурье образу напряжения с приемника лазерного излучения на частоте опорного сигнала $f_1 - f_2$. То есть на выходе схемы, обозначенном как "Y-координата сигнала", формируется постоянное напряжение пропорциональное амплитуде сигнала на частоте $f_1 - f_2$ в интенсивности света прошедшего кювету с исследуемым газом.

Если кювета пустая и приемник лазерного излучения линейный, то в напряжении с приемника присутствуют только частоты f_1 , f_2 и их гармоники, других комбинационных частот в сигнале с приемника быть не должно. Если кювета заполнена исследуемым газом, то в напряжении с приемника появляется составляющая на частоте $f_1 - f_2$ только в результате нелинейного взаимодействия световых волн в кювете с исследуемым газом. Рассматриваемое нелинейное взаимодействие — это просветление среды друг для друга двумя однонаправленными световыми волнами.

Рассмотрим подробнее, как формируется сигнал на частоте $f_1 - f_2$ в мощности световой волны прошедшей кювету с исследуемым газом.

Пусть интенсивность на выходе из кюветы $I_{вых}$ произвольным образом зависит от интенсивностей волн $I_{1вх}$, $I_{2вх}$ обоих лазеров на входе в кювету. Ограничимся аппроксимацией этой произвольной зависимости в виде суммы линейной зависимости и квадратичной нелинейности в виде произвольной квадратичной формы. Тогда получим:

$$I_{вых} = aI_{1вх} + bI_{2вх} + \alpha I_{1вх}^2 + \beta I_{1вх} I_{2вх} + \gamma I_{2вх}^2.$$

Нас будет интересовать только одно слагаемое $\beta I_{1вх} I_{2вх}$ в правой части равенства, которое, как окажется, и содержит интересующую нас зависимость с частотой $f_1 - f_2$.

Для простоты рассуждений будем считать, что интенсивность каждого лазера модулируется не прямоугольниками, а гармонически. Тогда интенсивность излучения первого лазера на входе в кювету следующим образом зависит от времени:

$I_{1вх} = I_0 (1 + \cos(2\pi f_1 t))$, где единица добавлена, так как интенсивность не может быть отрицательной величиной.

Аналогично, интенсивность второго лазера на входе в кювету имеет вид:

$$I_{2вх} = I_0 (1 + \cos(2\pi f_2 t)).$$

Тогда интересующее нас слагаемое в интенсивности на выходе из кюветы будет равно:

$$\beta I_{1ex} I_{2ex} = \beta \cdot I_0 (1 + \cos(2\pi f_1 t)) \cdot I_0 (1 + \cos(2\pi f_2 t)).$$

Если раскрыть произведение сумм в правой части равенства, то нас будет интересовать только слагаемое с произведением косинусов:

$$\beta I_0^2 \cdot \cos(2\pi f_1 t) \cdot \cos(2\pi f_2 t) = \frac{\beta I_0^2}{2} \cos(2\pi(f_1 + f_2)t) + \frac{\beta I_0^2}{2} \cos(2\pi(f_1 - f_2)t).$$


Нас интересует только второе слагаемое $\frac{\beta I_0^2}{2} \cos(2\pi(f_1 - f_2)t)$ в правой части равенства. Это слагаемое представляет собой колебания интенсивности с частотой $f_1 - f_2$ на выходе из кюветы, которое возникает в результате нелинейного взаимодействия однонаправленных световых волн в кювете с исследуемым газом.

Синхронный детектор, роль которого играет аналоговый перемножитель, формирует на выходе схемы постоянное напряжение пропорциональное амплитуде $\frac{\beta I_0^2}{2}$ колебаний интенсивности на выходе из кюветы с частотой $f_1 - f_2$. Это напряжение представляет собой Y-координату экспериментальной кривой.

X-координата экспериментальной кривой формируется из показаний частотомера и представляет собой частоту биений двух лазеров.

Двухуровневая схема.

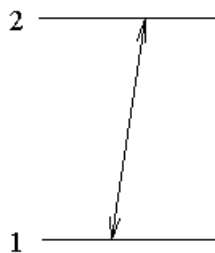Рассмотрим две однонаправленные световые волны, которые взаимодействуют со средой в двухуровневом приближении.




Пусть обе волны взаимодействуют с одним и тем же набором молекул с лучевой скоростью V_z такой, что

$$\begin{cases} \omega_1 - kV_z = \omega_{21} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{21} \end{cases} \Rightarrow \omega_1 = \omega_2.$$

Если в пределах доплеровской ширины линии поглощения находится несколько поглощающих переходов, то их резонансы совпадают, что удобно для изучения ширины и формы резонансов насыщения поглощения. Форма резонансов не искажается неразрешенной структурой спектральной линии.

V-схема уровней энергии.

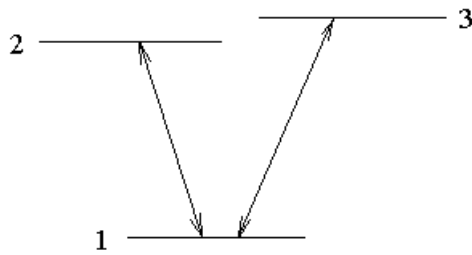Рассмотрим два связанных перехода с общим нижним уровнем энергии.



Пусть разность частот $\omega_{32} = \frac{E_3 - E_2}{\hbar}$ двух оптических переходов ω_{31} и ω_{21} имеет порядок доплеровской ширины спектральной линии $\omega_{32} \approx kU \ll \omega_{21}$, где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ — волновое число, $U = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$ — наиболее вероятная скорость молекул, k_B — постоянная Больцмана.

Из неравенства $\omega_{32} \ll \omega_{21}$ следует, что для двух световых волн $k_1 \approx k_2$.

Пусть первая волна резонансно взаимодействует с переходом ω_{21} , а вторая волна — с переходом ω_{31} . Тогда первая волна обедняет уровень 1 (уменьшает заселенность N_1), а поглощение второй волны пропорционально разности заселенностей $(N_1 - N_3)$. То есть поглощение второй волны уменьшается. Аналогично, вторая волна обедняет уровень 1, уменьшая поглощение первой волны. То есть волны просветляют среду друг для друга.

$$\begin{cases} \omega_1 - kV_z = \omega_{21} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{31} \end{cases} \Rightarrow \omega_2 - \omega_1 = \omega_{32}.$$

Пусть теперь первая волна резонансно взаимодействует с переходом ω_{31} , а вторая волна — с переходом ω_{21} . Тогда

$$\begin{cases} \omega_1 - kV_z = \omega_{31} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{21} \end{cases} \Rightarrow \omega_1 - \omega_2 = \omega_{32}.$$

Оба рассмотренных случая — это варианты формирования двойного оптического резонанса, так как две световые волны находятся в резонансе с двумя поглощающими переходами для одних и тех же молекул.


Кроме двойных оптических резонансов в V-схеме уровней наблюдаются резонансы, в которых две световые волны резонансно взаимодействуют с одним и тем же переходом:

$$\begin{cases} \omega_1 - kV_z = \omega_{21} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{21} \end{cases} \Rightarrow \omega_1 = \omega_2$$


или

$$\begin{cases} \omega_1 - kV_z = \omega_{31} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{31} \end{cases} \Rightarrow \omega_1 = \omega_2.$$

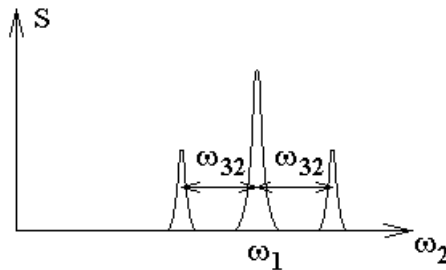Рассмотрим, как выглядят результаты эксперимента по наблюдению резонансов насыщения поглощения однонаправленных световых волн. Пусть S — сигнал синхронного детектирования в представленной ранее принципиальной схеме экспериментальной установки. Тогда сигнал S , как функция частоты генерации одного из двух лазеров будет иметь следующий вид:




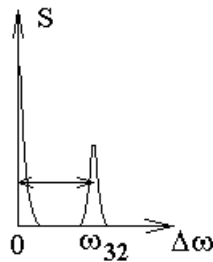Обычно строится график зависимости сигнала S от показаний частотомера, регистрирующего модуль разности частот двух лазеров. В таком случае экспериментальная кривая будет иметь следующий вид:



Λ -схема уровней энергии.

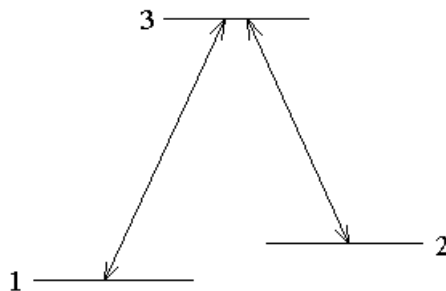Рассмотрим два связанных перехода с общим верхним уровнем энергии.



Пусть разность частот $\omega_{21} = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$ двух оптических переходов ω_{31} и ω_{32} имеет порядок доплеровской ширины спектральной линии $\omega_{21} \approx kU \ll \omega_{31}$, где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ — волновое число, $U = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$ — наиболее вероятная скорость молекул, k_B — постоянная Больцмана.

Рассмотрим только двойные оптические резонансы:

$$\left. \begin{array}{l} \omega_1 - kV_z = \omega_{31} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{32} \end{array} \right\} \Rightarrow \omega_1 - \omega_2 = \omega_{21} \quad \text{— условие формирования}$$

резонанса


и

$$\left. \begin{array}{l} \omega_1 - kV_z = \omega_{32} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{31} \end{array} \right\} \Rightarrow \omega_2 - \omega_1 = \omega_{21} \quad \text{— условие формирования}$$


резонанса.

Кроме того, присутствуют резонансы насыщения поглощения $\omega_1 = \omega_2$, когда обе волны взаимодействуют с одним и тем же переходом.

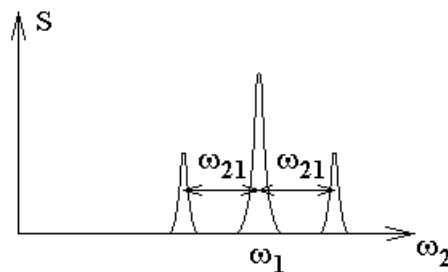
Сигнал S синхронного детектирования, как функция частоты ω_2 имеет следующий вид:



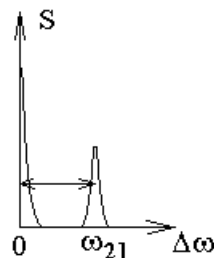Если измеряется зависимость сигнала синхронного детектирования S от частоты биений двух лазеров $\Delta\omega$, то экспериментальный сигнал примет следующий вид:



Каскадная схема уровней энергии.

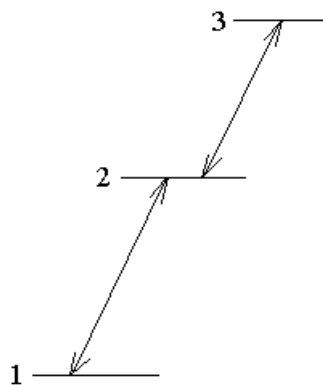

В каскадной схеме уровней энергии кроме резонансов $\omega_1 = \omega_2$, соответствующих каждому из переходов ω_{21} и ω_{32} , должны быть двойные резонансы затемнения среды.

Рассмотрим только двойные резонансы:

$$\left. \begin{array}{l} \omega_1 - kV_z = \omega_{21} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{32} \end{array} \right\} \Rightarrow \omega_1 - \omega_2 = \omega_{21} - \omega_{32} \quad \text{— условие формирования}$$


резонанса

и


$$\left. \begin{array}{l} \omega_1 - kV_z = \omega_{32} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{21} \end{array} \right\} \Rightarrow \omega_2 - \omega_1 = \omega_{21} - \omega_{32} \quad \text{— условие формирования}$$

резонанса.

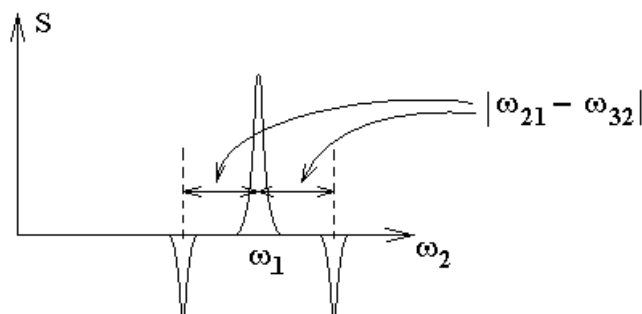Сигнал синхронного детектирования, как функция частоты ω_2 имеет следующий вид:



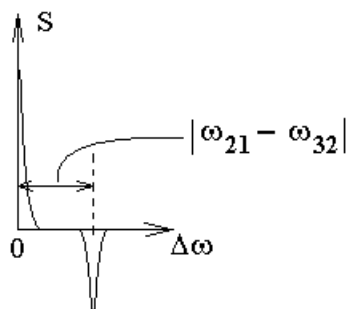
Если измеряется зависимость сигнала синхронного детектирования от частоты биений двух лазеров, то



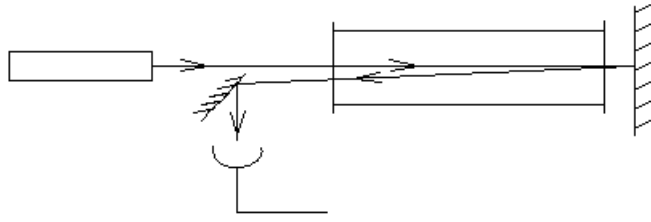5). Перекрестные резонансы насыщения поглощения во встречных световых волнах.


Это тот же двойной оптический резонанс, что и в однонаправленных световых волнах, только во встречных волнах одинаковой частоты.

Как уже рассматривалось выше для регистрации резонансов насыщения поглощения во встречных световых волнах одинаковой частоты возможно использование следующей оптической схемы:



Варианты уровней энергии те же, что и в случае однонаправленных световых волн:


а). V-схема:

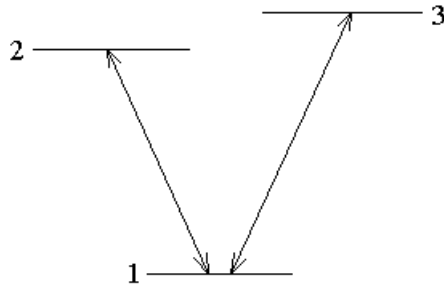


$$\left. \begin{array}{l} \omega - kV_z = \omega_{21} \\ \omega + kV_z = \omega_{31} \end{array} \right\} \Rightarrow \omega = \frac{\omega_{21} + \omega_{31}}{2} \quad \text{— условие формирования}$$

резонанса.

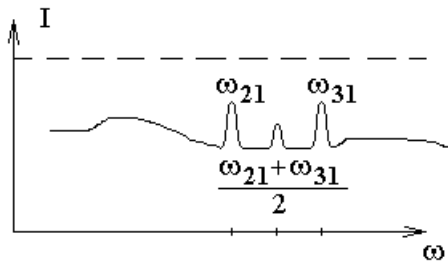Экспериментальная зависимость мощности световой волны на приемнике, как функция частоты генерации лазера будет иметь следующий вид:




б). Λ-схема.

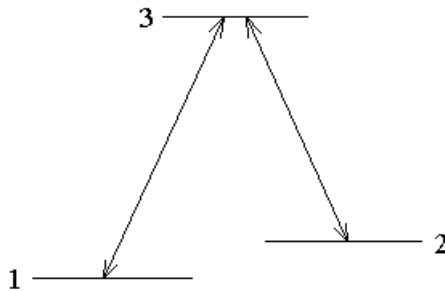

$$\left. \begin{array}{l} \omega - kV_z = \omega_{31} \\ \omega + kV_z = \omega_{32} \end{array} \right\} \Rightarrow \omega = \frac{\omega_{31} + \omega_{32}}{2} \quad \text{— условие формирования}$$

резонанса.

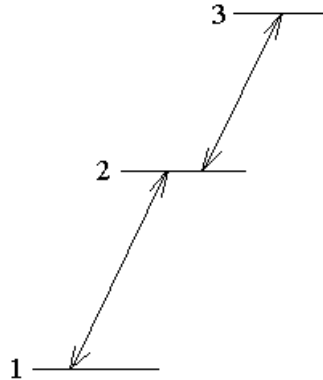в). Каскадная схема с резонансами затемнения.




Поглощение на переходе ω_{32} включается только при заселении уровня 2, а заселение уровня 2 происходит при поглощении на переходе ω_{21} .

$$\left. \begin{array}{l} \omega - kV_z = \omega_{21} \\ \omega + kV_z = \omega_{32} \end{array} \right\} \Rightarrow \omega = \frac{\omega_{21} + \omega_{32}}{2} \quad \text{— условие формирования}$$

резонанса.

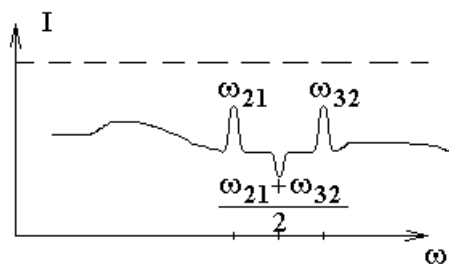Экспериментальная зависимость мощности световой волны на приемнике, как функция частоты генерации лазера будет иметь следующий вид:




Во всех схемах уровней энергии перекрестный резонанс находится ровно посередине между родительскими резонансами.

б). Столкновительные резонансы во встречных и однонаправленных световых волнах.

Λ-схема и V-схема уровней энергии.

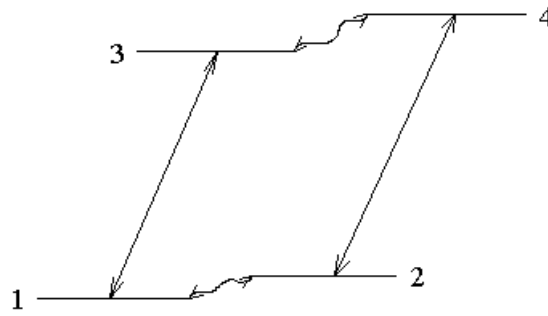Для столкновительных резонансов насыщения поглощения Λ-схема и V-схема уровней энергии как бы совмещаются в одну схему из 4-х уровней:



а). Рассмотрим сначала, что происходит в однонаправленных световых волнах.

Если первая световая волна взаимодействует с переходом ω_{31} , а вторая — с переходом ω_{42} , то

$$\begin{cases} \omega_1 - kV_z = \omega_{31} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{42} \end{cases} \Rightarrow \omega_2 - \omega_1 = \omega_{42} - \omega_{31} \quad \text{— условие формирования резонанса.}$$

резонанса.


Если же первая световая волна взаимодействует с переходом ω_{42} , а вторая — с переходом ω_{31} , то

$$\begin{cases} \omega_1 - kV_z = \omega_{42} \\ \omega_2 - kV_z = \omega_{31} \end{cases} \Rightarrow \omega_2 - \omega_1 = -(\omega_{42} - \omega_{31}) \quad \text{— условие формирования резонанса.}$$


резонанса.

Когда обе волны взаимодействуют с одним из двух переходов, резонанс просветления образуется при условии $\omega_2 = \omega_1$.

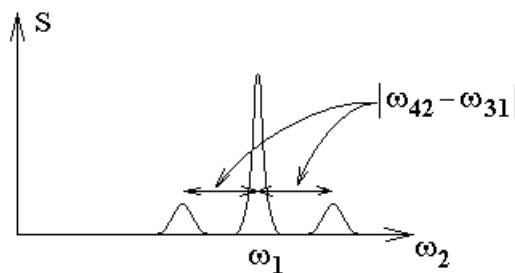Тогда экспериментальная зависимость сигнала синхронного детектирования S от частоты второго лазера ω_2 будет иметь следующий вид:



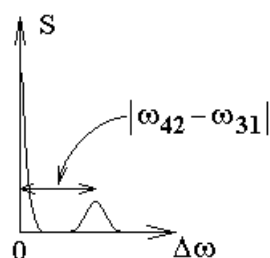Если регистрировать сигнал S , как функцию модуля разности частот лазеров, то экспериментальная кривая будет иметь следующий вид:




б). Рассмотрим теперь резонансы во встречных световых волнах одинаковой частоты.

Пусть одна из встречных волн резонансно поглощается переходом ω_{31} , а другая — переходом ω_{42} . Частоты обеих волн одинаковы и равны ω . Тогда

$$\begin{cases} \omega - kV_z = \omega_{31} \\ \omega + kV_z = \omega_{42} \end{cases} \Rightarrow \omega = \frac{\omega_{31} + \omega_{42}}{2} \quad \text{— условие формирования}$$

резонанса.

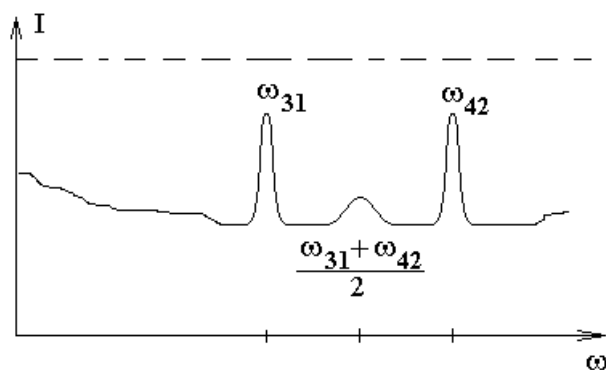Столкновительный перекрестный резонанс, как и обычный перекрестный резонанс, расположен ровно посередине двух родительских резонансов.




Слабые молекулярные столкновения переносят провал и пик Беннетта с одного уровня энергии на другой. При этом связанные столкновениями уровни энергии становятся как бы одним уровнем.

Столкновительный резонанс должен быть несколько меньшей амплитуды и несколько большей ширины по сравнению с обычным перекрестным резонансом. Это связано с тем, что столкновение молекул несколько изменяет лучевую скорость молекулы и уширяет провал и пик Беннетта.

Каскадная схема уровней энергии.

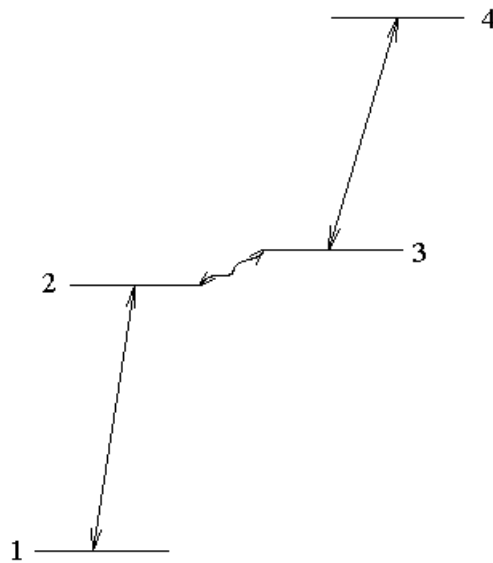Столкновительные резонансы могут быть и в каскадной схеме уровней энергии.



Слабые молекулярные столкновения могут переносить пик Беннетта с уровня 2 на уровень 3. В таком случае возникает резонансное затемнение среды на переходе ω_{43} .

Как и в случае однонаправленных световых волн в каскадной схеме уровней энергии должны наблюдаться резонансы затемнения среды, а не резонансы просветления.

